



و غیره ...


همچنین RCD را می‌توان به عنوان حفاظت نهایی در نظر گرفت، زیرا در صورت عدم عملکرد سایر تجهیزات مدار را قطع می‌نماید.

استفاده از RCD تنها راه حل برای حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم در سیستم TT می‌باشد، زیرا جریان خطابسیار پایین بوده و تنها توسط RCD قابل تشخیص است. همچنین یک راه حل ساده برای سیستم‌های

تجهیزات جریان باقیمانده (RCDs) عموماً از تجهیزات جریان باقیمانده برای حفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌شود. RCD جریان‌های نشستی پایین که از طریق بدن جاری شوند را تشخیص می‌دهد. به این ترتیب در صورت آسیب به حفاظت ذاتی تجهیزات، حفاظت اضافی توسط RCD فراهم می‌شود، به عنوان مثال: عایق‌های قدیمی یا آسیب دیده، خطای انسانی

تمایز زمانی، برای مواردی که جریان خط ناگهان از هر دو جریان عامل نامی تجاوز می‌کند (شکل ۲). لازم است که زمان پاسخ، حتی کمتر از همه مکانیزم‌ها، در نظر گرفته شود، در نظر گرفتن تاخیر زمانی تعمدی ممکن است ضروری باشد.

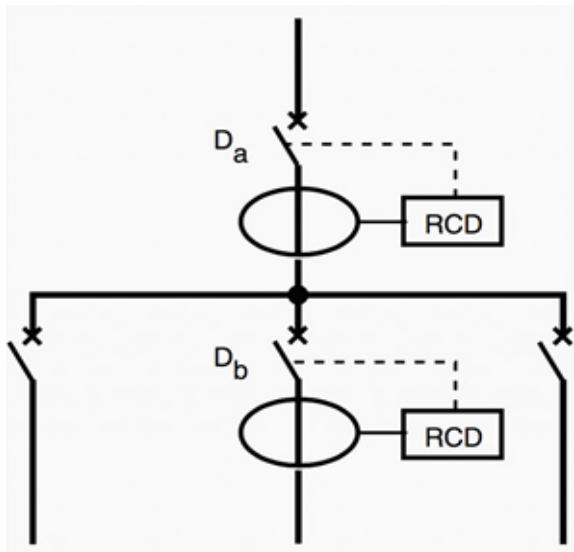شرط مضاعف جهت حصول اطمینان از عدم عملکرد D_a برای خطاب در پایین دست D_b است: $D_b < I_{\Delta n}(D_a)$ و $I_{\Delta n}(D_a) > t_r(D_b) + t_c(D_b)$



TN-S و IT است.

۱- تمایز


هدف از تمایز و هماهنگی حفاظتی، اطمینان از قطع بخش معیوب مدار به واسطه تریپ تجهیز حفاظتی می‌باشد.

۱- تمایز عمودی

این نوع تمایز مربوط به عملکرد دو تجهیز حفاظتی نصب شده به صورت سری در یک مدار است (شکل ۱).

با توجه به آستانه تحمل RCD و زمان‌های عملکرد، از تمایز زمانی و جریانی استفاده می‌شود.

تمایز جریانی، مطابق استانداردها، RCD باید برای جریان خطای بین $I_{\Delta n}$ و $2/I_{\Delta n}$ عمل نماید. در واقع یک عامل سومی بین تنظیمات دو RCD لازم است تا از عملکرد همزمان دو تجهیز جلوگیری شود، یعنی: پایین دست $I_{\Delta n} < 3I_{\Delta n}$ بالا دست.

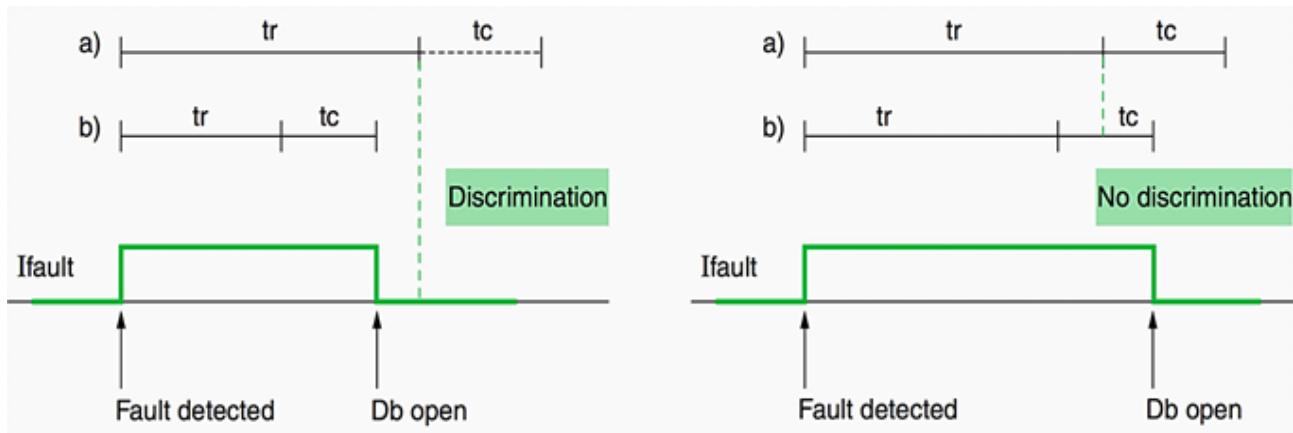

شکل ۲: تاخیر زمانی RCD بالا دست باید زمان عدم عملکرد و زمان قطع RCD پایین دست را در نظر بگیرد

افزایش مجازی در زمان شارش
جریان لحاظ شده و از عدم عملکرد
کلید بالادست بعد از باز شدن
تجهیز پایین دست اطمینان حاصل
شود.

توجه:


در تعیین شرایط تمایز کلیدهای
حافظتی ترکیب شده با RCD و
رله های جریان باقیمانده در صورت
استفاده در یک مدار باید توجه
ویژه ای اتخاذ شود (شکل ۳)، به این
دلیل که:

کلید حفاظتی ترکیب شده با

شکل ۱: تمایز عمودی بین RCD ها

T_r : زمان عدم عملکرد
 T_c : زمان قطع بین صدور فرمان
قطع آنی که توسط رله اندازه گیری
صادر می شود تا قطع آنی (شامل
زمان قوس)


T_f : زمان قطع، از تشخیص خطا تا
قطع کامل جریان $t_f = t_r + t_c$
مدارهای تشخیص آستانه رله های
الکترونیکی ممکن است پدیده خطا
را حفظ نمایند، بنابراین ضروریست
که «زمان حافظه» در نظر گرفته
شود، که می تواند به عنوان یک

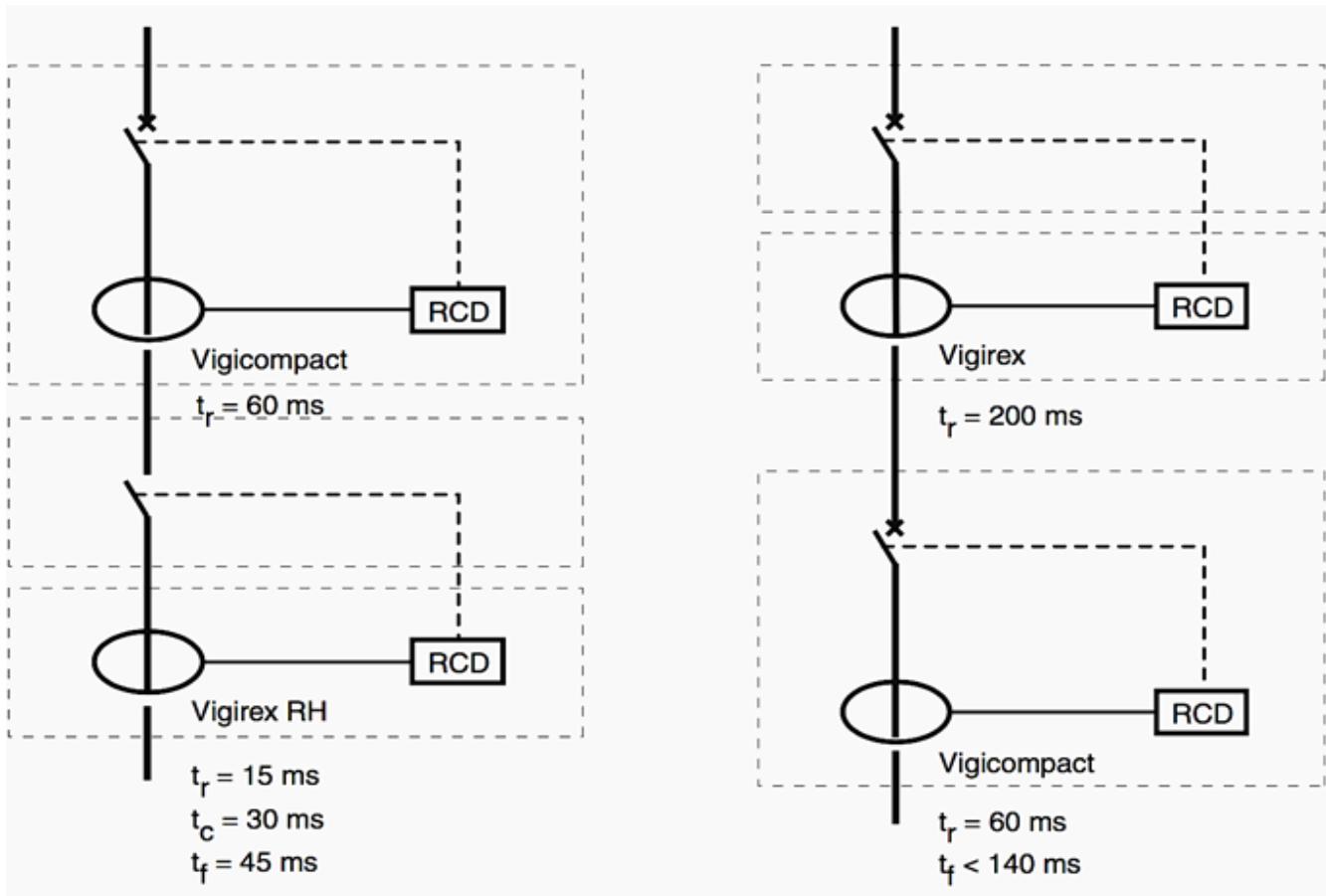

شکل ۳: دو مثال از تمایز زمانی بین کلید ترکیب شده با RCD و رله جریان باقیمانده

یک تابلو توسط RCD مختص به خود حفاظت می‌شوند، نصب RCD اصلی در بالادست ضروری نیست. فقط مدار معیوب از قطع می‌گردد.
RCDهایی که در دیگر مدارها قرار


۲-۱ تمایز افقی
گاهی اوقات تحت عنوان انتخاب مدار شناخته می‌شود، در استاندارد ۵۳۵,۴,۲-۱۰۰-NFC بخش تصريح شده است، به این معنی که وقتی تمامی مدارهای خروجی

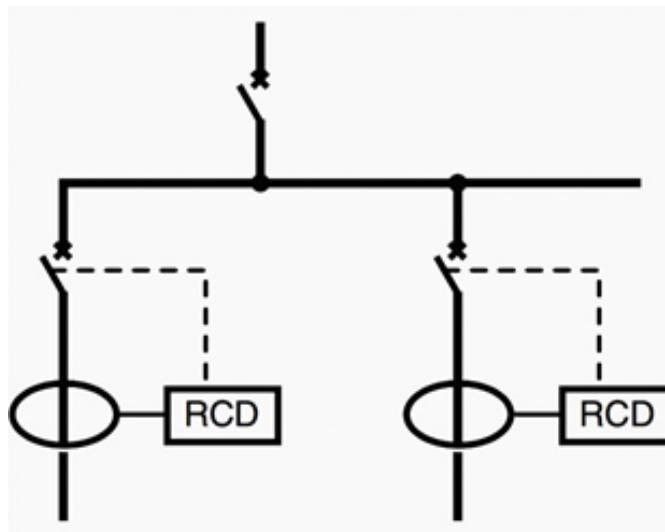

شکل ۴: مثالی از تمایز افقی

در عمل تمایز افقی می‌تواند مشکل ایجاد کند. تریپ‌های ناخواسته، به ویژه در سیستم‌های IT و کابل‌های بسیار طولانی (خازن‌های سرگردان

دارند (به موازات مدار معیوب) جریان خط را تشخیص نمی‌دهند (شکل ۴) بنابراین ممکن است RCD ها دارای تنظیمات یکسانی باشند.

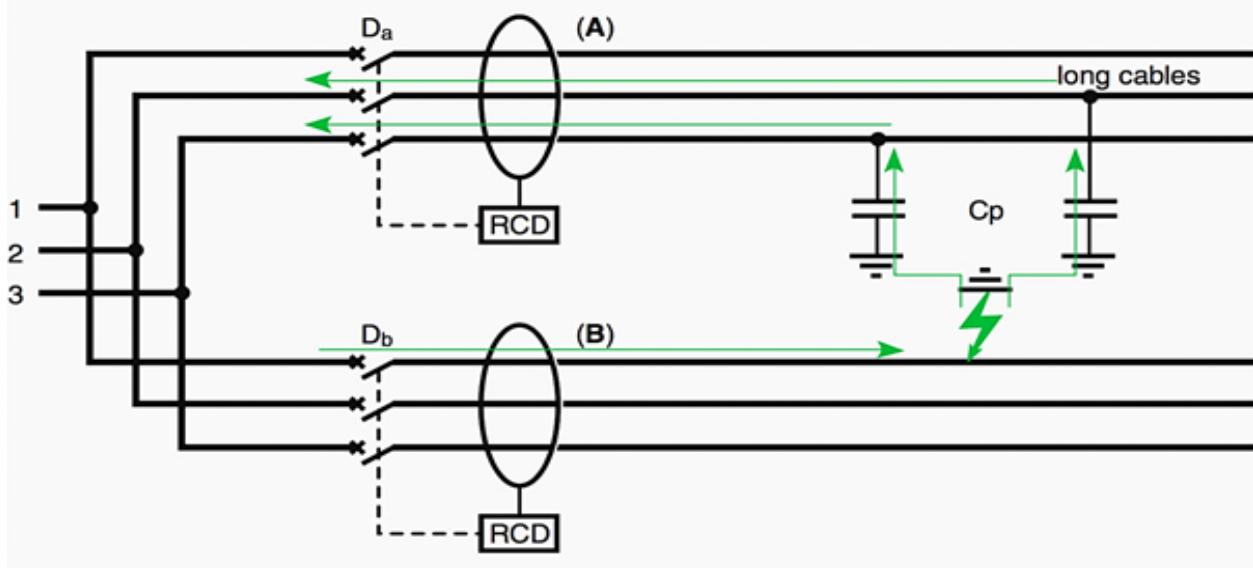

شکل ۵: در صورت بروز خطأ ، Da ممکن است به جای Db باز شود

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می‌باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.